

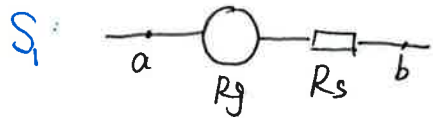
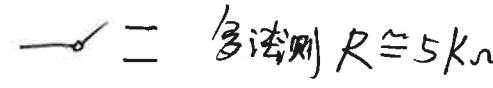
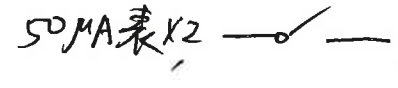
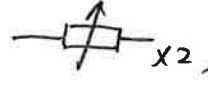


2018-10-2- 缺 . 青-平 - P1-P1

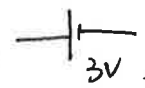


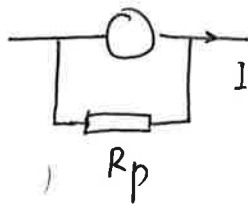$U_{ab} = I_g (R_g + R_s)$ 取 $U_{ab} = 4V$



$I_g R_g = (I - I_g) R_p$

S1: (1) 标准半偏法测 R_g

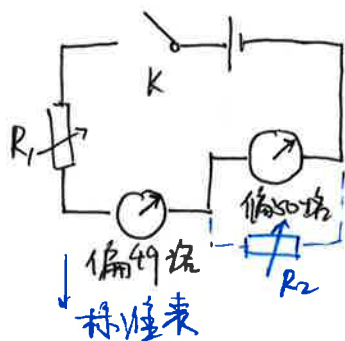


在闭合 K 时, 调大 R_1 (安全) (点题)
 (因为开脉 R_2 会使干路电流增加, 容易烧标准表)
 调节 R_1, R_2 使标准表偏 49 格, 另表半偏


(2) 判别式

$\sqrt{R_A R_V} < R_x \rightarrow$ 内接

(3)

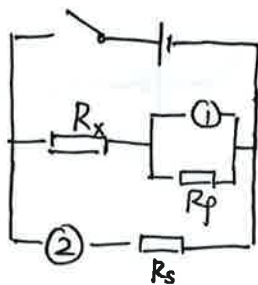


S2:

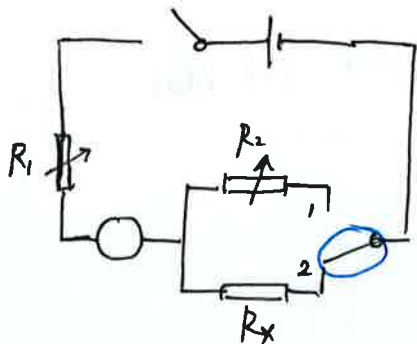


替代法. 要点: 开关先打 2. 维持一个变量, 再打到 R_2

S3: 电阻差值法

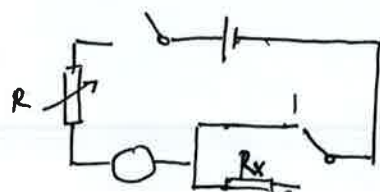

S4:

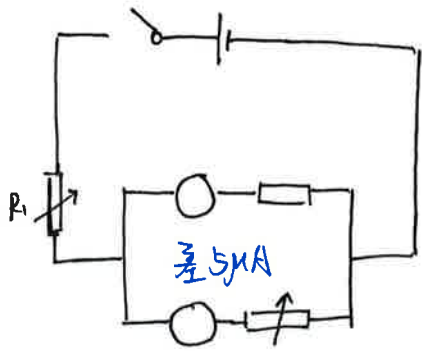

三

305

回归分析法


- ① $K_2 \rightarrow 1$ 接入 E_s 标准元件
- ② 根据实验要求定 U_{ab} , 调 R_h 使 $I_g = 0$.
- ③ $K_2 \rightarrow 2$, $R_h \equiv C$, $U_{ab} \Rightarrow U_{a'b'}$ 使 $I_g = 0$.

$$E_s = U_{ab} = I R_{ab}$$

$$E_x = U_{a'b'} = I R_{a'b'} = E_s \frac{R_{a'b'}}{R_{ab}}$$

若 $I_g \neq 0$?

1. 极性反了
2. 下 > 上
3. 工作回路 断路

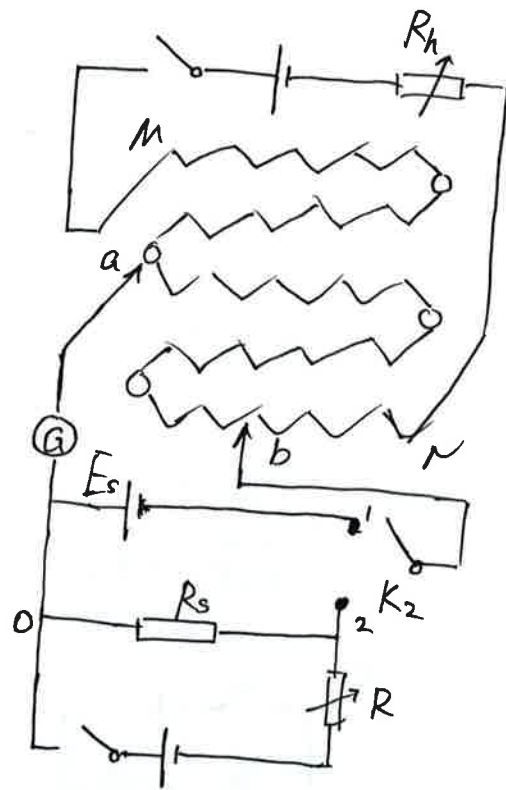

S: ① $K_2 \rightarrow 1$. $U_{ab} = 10.1867 m$ 使 $I_g = 0$
 $\Rightarrow 0.1 V/m$

② $K_2 \rightarrow 2$. 调 $R_s \approx 1 k\Omega$


调 $R/R_s = 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0.8, 0.6, 0.4$ 测 U_{02}

③ $U_{02} - R$ 拟合

D1 - P2




305.

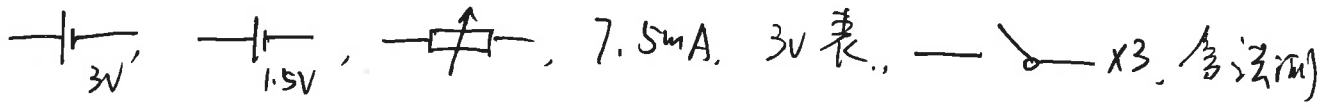


$R_x \approx 270 \Omega$




S1 电压补偿

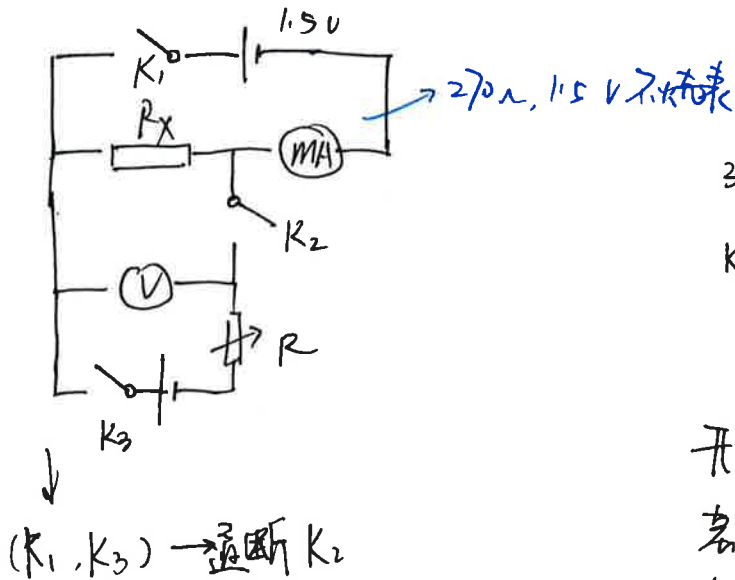

电流补偿

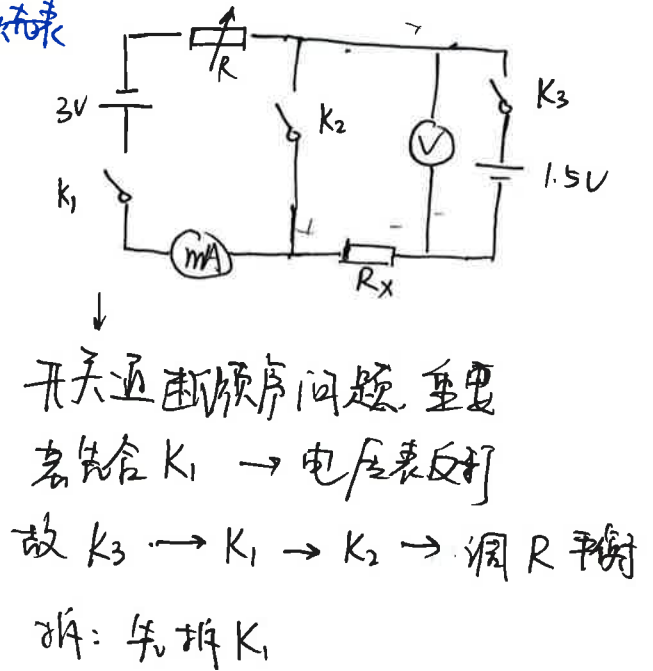



304

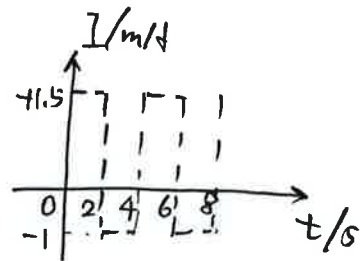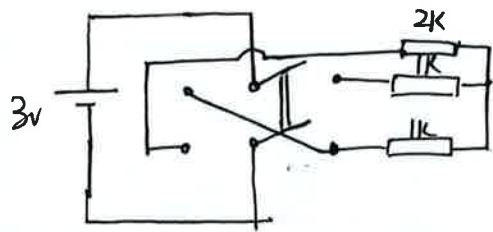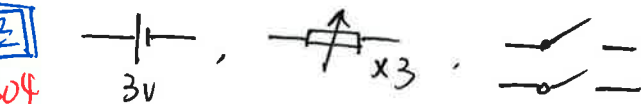

五. 读数显微镜, 测微目镜, $f = 5\text{cm}$. 电池放在电阻箱上, 金属丝, 米尺. (另层的读数显微镜筒在最下方仍不可成像), 小木块, 测玻片的折射率 n

S:

盖住一半.

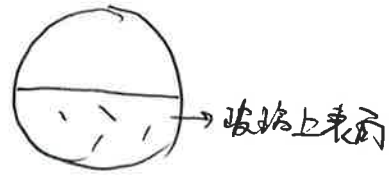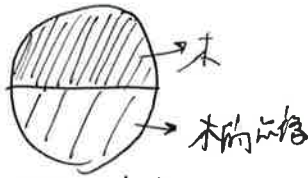

就无需移动玻璃即可测得

下午

一. 于线总电阻补偿法

适用范围 ① 目的不是为了测 R_g

② 仪器特别少


差 $5\mu\text{A}$ \rightarrow $40\mu\text{A}$ 和 $45\mu\text{A}$


不用 $50\mu\text{A}$ \rightarrow 操心吊胆

$$I_1(R_g + R_x) = I_2(R_g + R_c)$$

四. R_2, R_3 选在 $1\text{k}\Omega$ 档. R_1 差值

2018-10-3-培尖青-平 - D2 - P1

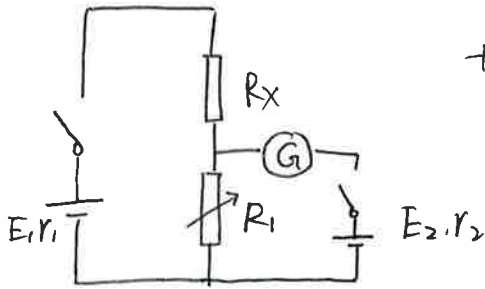305 S:  $E_1, E_2, \text{---} \text{---} \text{---}, \text{---} \text{---} \times 2, \text{---} \text{---} \text{---}, \text{测 } R_x \approx 270\Omega \text{ (全用上)}$



$$I_1 R_1 = E_2$$

$$I_1 (R_1 + R_x + r_1) = E_1$$


$$\Rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_x + r_1}$$

$$I_2 R_x = E_2$$

$$I_2 (R_2 + R_x + r_1) = E_1$$

$$\Rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{R_x}{R_2 + R_x + r_1}$$

+ 复称 (R2)

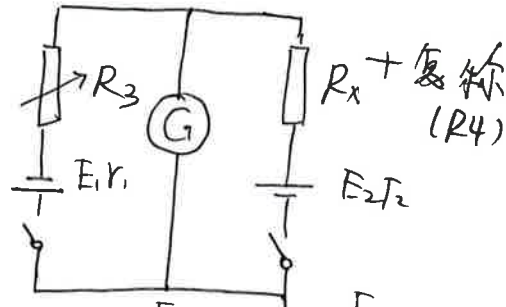





$$I_3 = \frac{E_1}{r_1 + R_3} = \frac{E_2}{r_2 + R_x} \Rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{r_2 + R_x}{r_1 + R_3}$$


$$I_4 = \frac{E_2}{r_2 + R_4} = \frac{E_1}{r_1 + R_x} \Rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{r_2 + R_4}{r_1 + R_x}$$

$$\text{则有 } \frac{R_1}{R_1 + R_x + r_1} = \frac{R_x}{R_2 + R_x + r_1} = \frac{r_2 + R_x}{r_1 + R_3} = \frac{r_2 + R_4}{r_1 + R_x}$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 - R_x}{R_1 - R_2} = \frac{R_x - R_4}{R_3 - R_x}$$

$$\Rightarrow R_x^2 - R_x(2R_1 + R_3 - R_2) + (R_1 R_3 + R_1 R_4 - R_2 R_4)$$

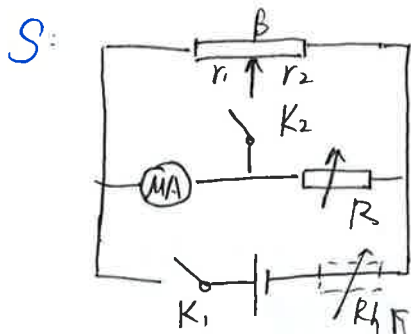304 S:  1.5V, , ,  $\times 2$, 测一个 500 μ A 内阻



预置 $R \approx 2.5 \text{ k}\Omega$ (保护电表)

B 在 4 分使其平衡
有 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{R_0}{R}$

电阻差值法测 r_1, r_2

若再给一电阻箱 \rightarrow 作限流, 无需 R 预置 \rightarrow B 点在中点开始
复称得 R_0 (低精度测量)


低精: 调 R 使指针半偏, \rightarrow 调 B 使其平衡
偏 90 度 \rightarrow 调 R 使其平衡

高精: 预置 $R = 100.3 \Omega$, 复称 $R' = \boxed{4 \text{ 位}}$, 有 4 位有效数 \rightarrow 高精

三. 305

板式电位器计 30mA 表. $\times 2$. $\times 3$. G . $3V$.

测 E_x, R_x

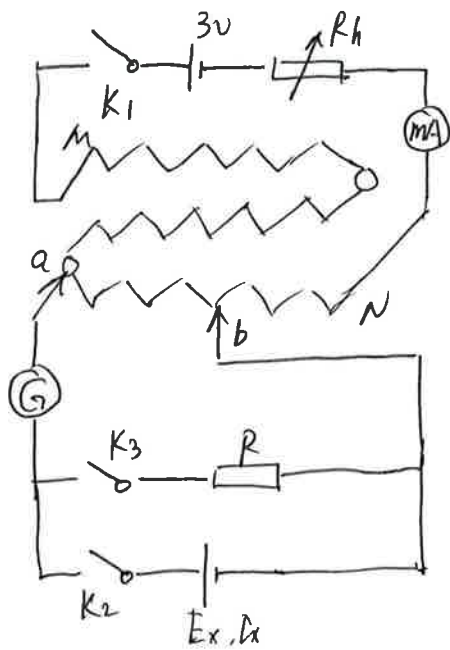

1. 矢直接 mV , 电阻桥法

$$\Delta R_h = R_{mV}$$

2. K_3 开, 测 E_x

3. K_3 合, 测 U_R

$$E_x - U_R = I_0 r_x = \frac{U_R}{R} \cdot r_x$$

四.


电源 50Hz, $R=100\Omega$ $L=0.1H$, 数字表, 圆规, 坐标纸.

304

矢量图法测 R_L

五.

牛顿环

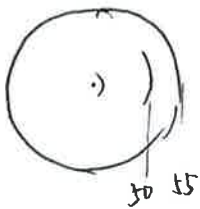


中央 \rightarrow 50 条 \rightarrow 55 条 \rightarrow 回来 \rightarrow 记 50-41
 40-26 致, 记 25 \rightarrow 16 致到中央
 再测左 16 \rightarrow 25, 41 \rightarrow 50 记录

右 50 - 左 50 \rightarrow D_{50} , 有 $D_{50} - D_{41}$, $D_{25} - D_{16}$


$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4\lambda(m-n)} \quad (m=1, 2, 5)$$

2018-10-4 - 培尖青-平 - B3-P1

304

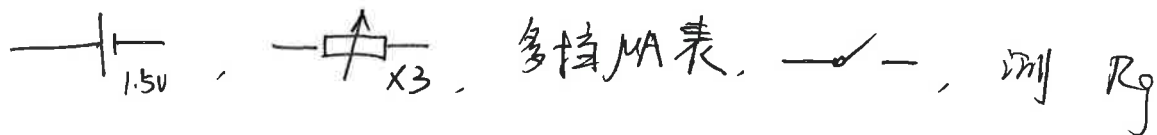

S:

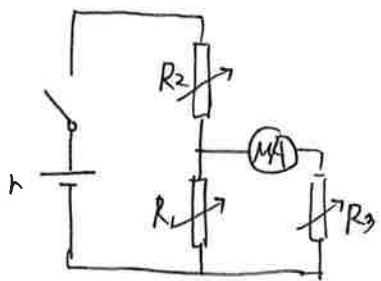

1. $R_1 + R_2 + r = C$
2. $R_1 \ll R_2$
3. $I_g \approx 0$

R_1 调为 $2R_2$, 调 R_3 使 I_g 恒定


$$\begin{cases} I R_1 = I_g (R_g + R_3) \\ 2 I R_2 = I_g (R_g + R_3) \end{cases} \Rightarrow R_g = R_3' - 2R_3$$

R_3 越小, I_g 越大, 相对误差就小.


令 $R_3 = 0$, $R_g = R_3'$

305

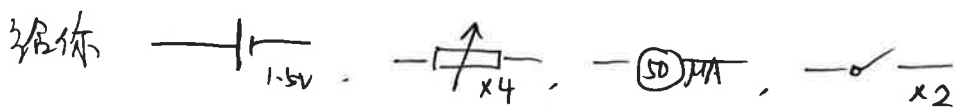组成 $R_{中} = 600\Omega$ 的欧姆表, 满足当 U 从 $1.5V - 1.2V$ 可用
2° 表盘标定



S. 1. 三个电阻 + 一个限流 + 复称 $\rightarrow R_g$

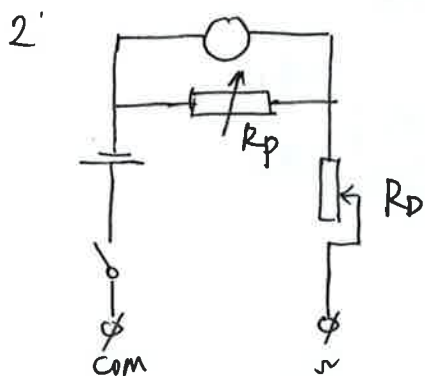

$$\frac{1.5V}{600\Omega} = 2.5mA \quad \frac{1.2V}{600\Omega} = 2mA$$


R_0 得保其不烧毁 (在 $1.2V - 1.5V$)
调零电位器 R_p

三

305

3V, 7.5mA, 3V表, G表, $\times 2$, 测 $R_x \approx 270\Omega$

的伏安特性

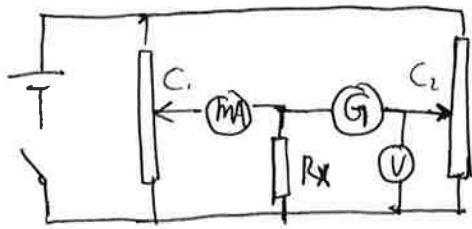


注意①最小电压端

②滑片C向上移得到一整数格的最大电压;再向下降

四

303

信号源, 示波器, $\times 3$, 构成移相电路

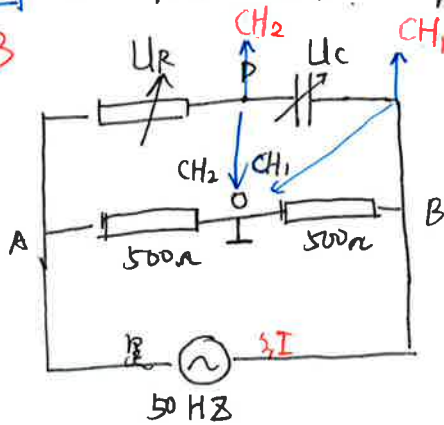

U_R 短路 断开 \rightarrow 正交直线

五

302

分光计, 光栅, 汞灯, Δ 哥尼棱镜, 多法测光栅常数

可用于测量无穷远

(绿光 5460\AA)

- | | |
|---------------|-------|
| 1. 正入射 | } 入黄1 |
| 2. 斜入射 | |
| 3. 最小偏向 (极限法) | |

2018-10-5 培尖青一平 - D4-P1


二 黑盒实验

A0 B_1, B_2 每2接线柱间有一个元件, 不得用电阻差法, 替代法测量

C0 $E, X_2, 7.5mA表, G, \text{开关}$

S: $e - G - f + \frac{1}{I_b} E_1$

电压表检测是否有电压, 用已知 E_1 来判断电压表的正负极

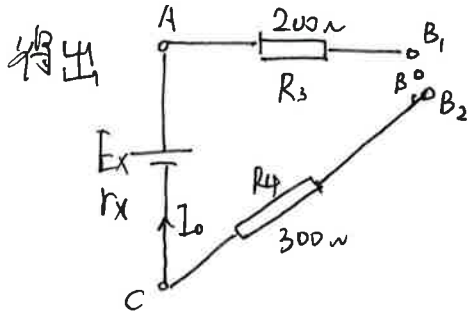


1. B 开关开路电压 E_x
 $E_x = I_0 R_{11}$

2. B 合


a. $U_{R3} = I_2 R_{12}$

b. $U_{R4} = I_3 R_{13}$

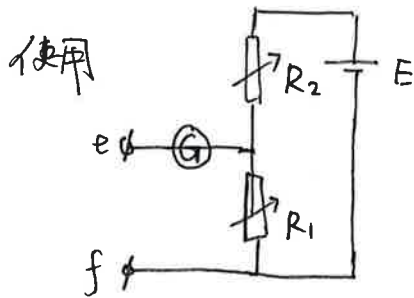

改口 B 合时电阻上电压测得短路电流即可求得 I

3. 内阻补偿,

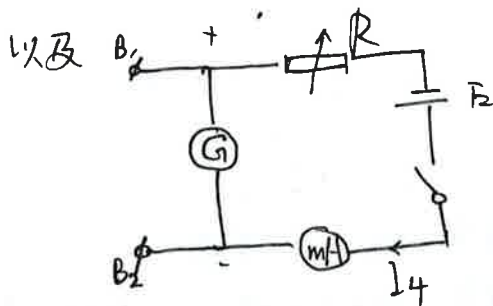

$$I_4 = I_0 \quad \left\{ \begin{array}{l} R_3 = \frac{U_{R3}}{I_0} = \frac{U_{R3}}{I_4} \\ R_4 = \frac{U_{R4}}{I_0} = \frac{U_{R4}}{I_4} \end{array} \right.$$


三 研究非线性电阻的电源 说明: 开路电压 $< 2V$, 短路电流 $< 30mA$




50μA表, G_2 表

S: 1. 黑盒 + 复测 + 限流 $\rightarrow R_0$

2. 改装为 2V 表,

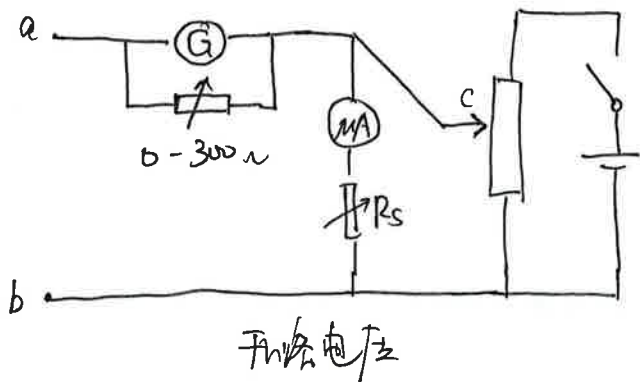


开路电压

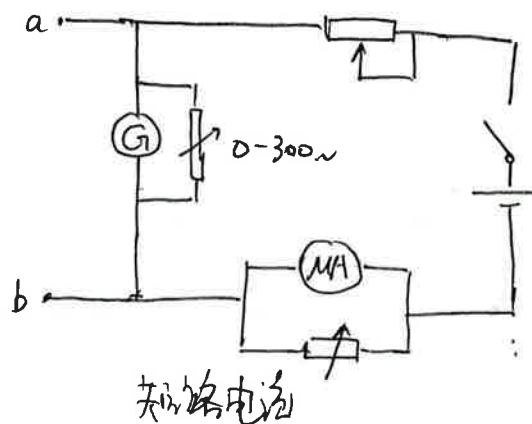

短路电流

交流电桥

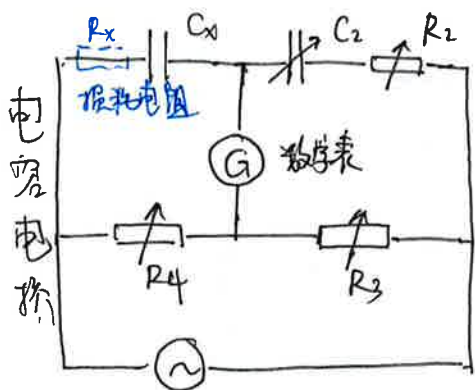

电容电桥


测出 $R_x = 0.0 \Omega$, 也写 $R_x = 0.1 \Omega$

$$R_x = \frac{R_4}{R_3} \cdot R_2 \quad C_x = \frac{R_2}{R_4} C_2$$

令 $R_3 = R_4 = 500 \Omega$ $f = 500 \text{ Hz}$

调到满刻度 ≤ 6 , 就可以了。

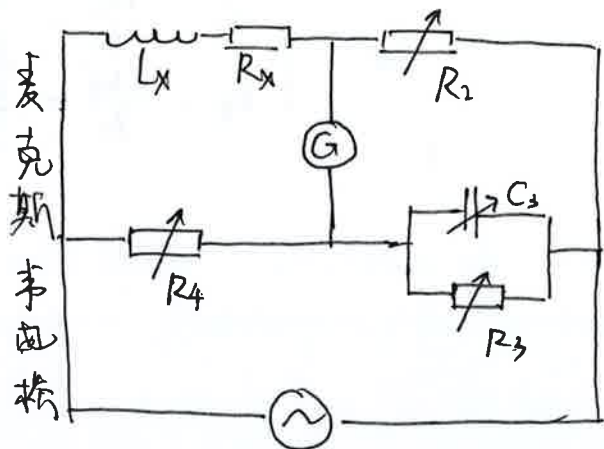若 C_x 量程要扩大, 建议 $\times 10$ 倍率 $\frac{R_3}{R_4} = \frac{1000 \Omega}{100 \Omega}$
 $\times 100$ 倍率 $\frac{R_3}{R_4} = \frac{10000 \Omega}{100 \Omega}$



麦克斯韦电桥

$$R_x = \frac{R_4 R_2}{R_3} \quad L_x = R_4 R_2 C_3$$

$f = 1 \text{ kHz}$


若电感为 mH 量级

电容 $n \times 0.1 \mu\text{F} = n \times 10^{-7} \text{ F}$

令 $R_2 = R_4 = 100 \Omega$

$\Rightarrow L_x = 10^4 \times n \times 10^{-7} \text{ H} = n \text{ (mH)}$

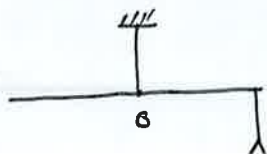塑料棒, 3 根线, 比垂直 $\times 2$ (无塞). 滴管, 金属丝, 尺, 砝码.
 100 ml 烧杯 测 ρ_x



1. 质心
2. 塑料棒在极限位置

D4 - P2

3. 斜管段约 $1/3$ 的水. (水量使称磁平衡 $> 10.00 \text{ cm}$)
4. 全部固体加入
5. 加水没过固体. 除气泡.
6. 定容. 利用水和玻璃的浸润现象.

五 与光计. 表灯. 光栅. Δ , 差异?

下午


五 讨论. 电池内阻 r_x ?

① $E_x - U_{R3} - U_{R4} = I_0 r_x = I_4 r_x$. 即可得 r_x .

② 测定 E_x 取 $R_1' = \frac{R_1}{2}$ 且 $R_1 + R_2 = C$

则有 $U_{R5} = \frac{E}{2} \Rightarrow r_0 = R_5$

但是: 无比电阻箱! 从器材上考虑不能用此法

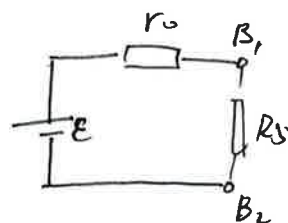

五

光栅

对称

衍射

$\lambda_n \sim \varphi_n$

亮

正比

分辨率高

棱镜

不对称

色散

$\lambda_n \sim \varphi_n$

亮

非正比

分辨率低


2018-10-6. 培尖青一平 - D5 - P1

305

一 盐液 1250g, 浓度 78%. 要求直接测其含量

给你 $1.5V$, $\times 2$, \uparrow , \downarrow , $1000\mu A$ 表, (中间无刻度)

S: $1250 \times 78\% = 975$.

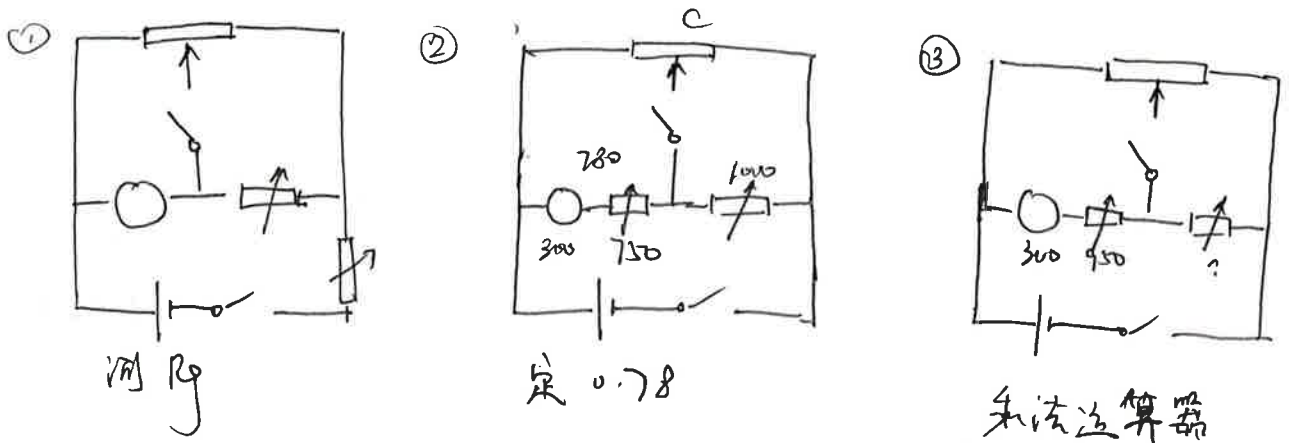


305

$3V$, $1.5V$, \uparrow , $50\mu A$, $\times 3$, $\times 2$

2s. \odot -

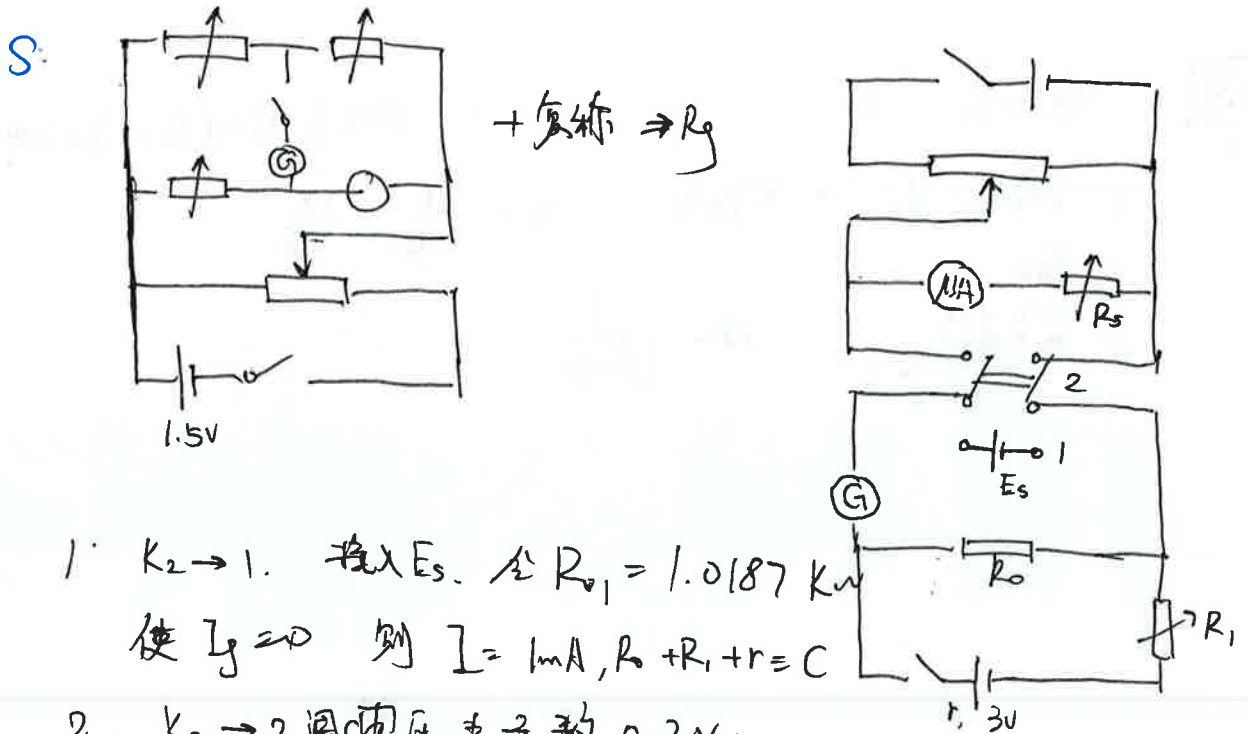要求: ① $50\mu A \rightarrow 1V$ 电压表
② 定其级别 α (0.2V, 0.8V)



1. $K_2 \rightarrow 1$. 接入 E_s . 令 $R_{01} = 1.0187 k\Omega$


使 $I_g = 0$ 则 $I = 1\mu A, R_0 + R_1 + r = C$

2. $K_2 \rightarrow 2$ 测电压表示数 0.2V.

调 R_0 使 $R_{02} = 200\Omega$ ^{预置 \rightarrow 1. 冲有底} $I_g \neq 0$, 再调 $R_{02}' = 203.3\Omega$ $I_g = 0$
 故 $\Delta U_1 = 3.3\Omega \times 1\text{mA} = 3.3\text{mV}$.


3. 同理可测 ΔU_2

三
304

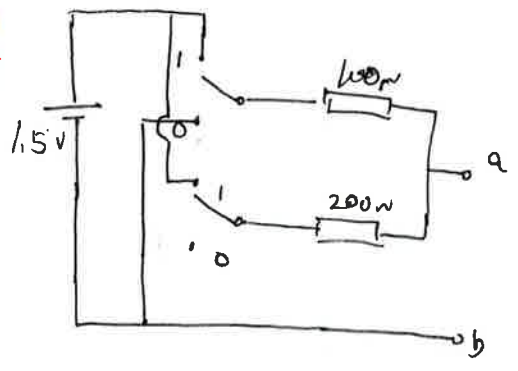

给你 $\text{---} \text{---} \text{---}$ $\text{---} \text{---} \text{---}$ $\text{---} \text{---} \text{---}$
 $\text{---} \text{---} \text{---}$ $\text{---} \text{---} \text{---}$ $\text{---} \text{---} \text{---}$
 调 R_2 使 $I_g = 0$ 消有源网络当
 K_i 位于不同点时导致 --- 等效
 内阻 --- 等效内阻
 要3个电阻箱

S

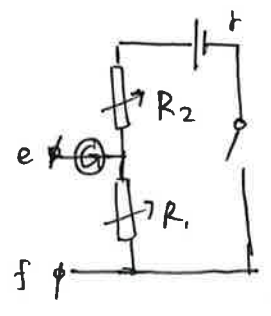

$$R_1 + R_2 + r = C$$

$$E_{11} : E_{10} = E_{01} : E_{00}$$


$$= R_{111} : R_{110} = R_{101} : R_{100}$$

调 R_1 为 $R_{11} = \frac{1}{2} R_{111}$, 同时 $R_1 + R_2 + r = C$
 在 a.b 间接入 R_0 , ef 接 ab 调 R_0 使 $I_g = 0$, $r_0 = R_0$
 同理测 r_{02}

四
303

信号源, 100Ω , $0.22\mu\text{F}$, 0.1H , 数字表作因纸 多法测 Q

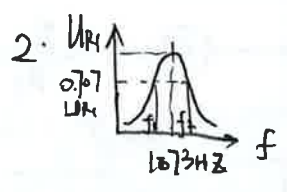1. 调 $U_c = U_L \rightarrow$ 谐振点, $Q = \frac{U_c}{U_R} = \frac{U_L}{U_R}$




$$Q = \frac{f}{f_2 - f_1}$$

五


302

分光计，双棱镜，例其折射率 n_x

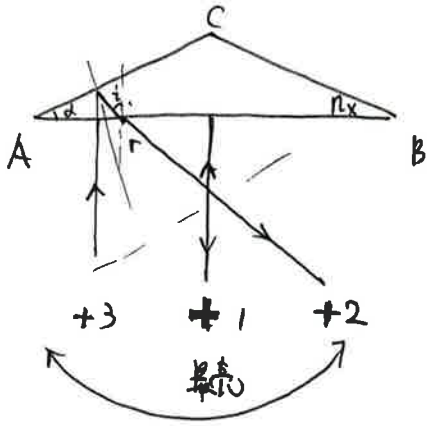

$$i = 2\alpha \quad r = 2n_x \alpha$$

$$\theta_1 = 4n_x \alpha$$

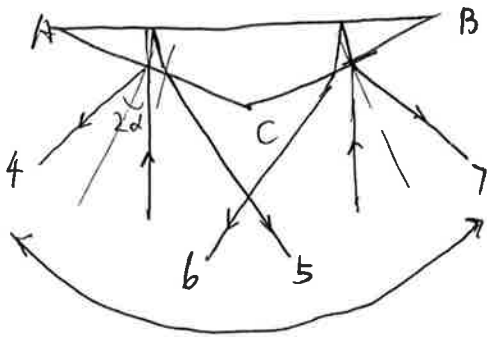

$$\theta_2 = 4\alpha$$

